


## Architettura interna della CPU

**Prof. Roberto Canonico**



Università degli Studi di Napoli Federico II  
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e  
delle Tecnologie dell'Informazione


---

 

**Figura 4.35** - Modello di registro. A seconda della convenienza, spesso si omette di indicare i segnali  $R_{in}$  e  $R_{out}$ ; in tal caso si deve assumere che essi siano sempre asseriti. Si omette pure di indicare il clock, che pure va inteso come sempre presente. Il numero  $p$  di linee binarie in ingresso o in uscita è pari alla dimensione (parallelismo) del registro.


Si assume la convenzione che i registri commutino sul fronte di discesa del clock

# Trasferimento dell'informazione

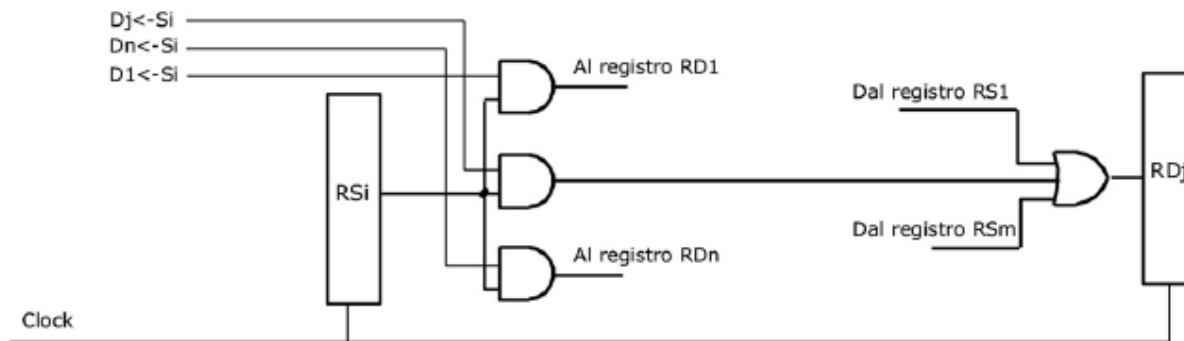


**Figura 4.42** - Rete di interconnessione da  $m$  registri sorgente a  $n$  registri di destinazione. I trasferimenti vengono selezionati asserendo le linee di comando  $D_j \leftarrow S_i$ . Si è assunto che i registri sorgente abbiano le uscite sempre disponibili (siano, cioè, senza uscita in terzo stato, oppure con uscita in terzo stato e  $RS_{out}$  sempre asserito). Si è anche assunto che il registro di destinazione abbia  $R_{in}$  sempre asserito.

# Struttura a bus

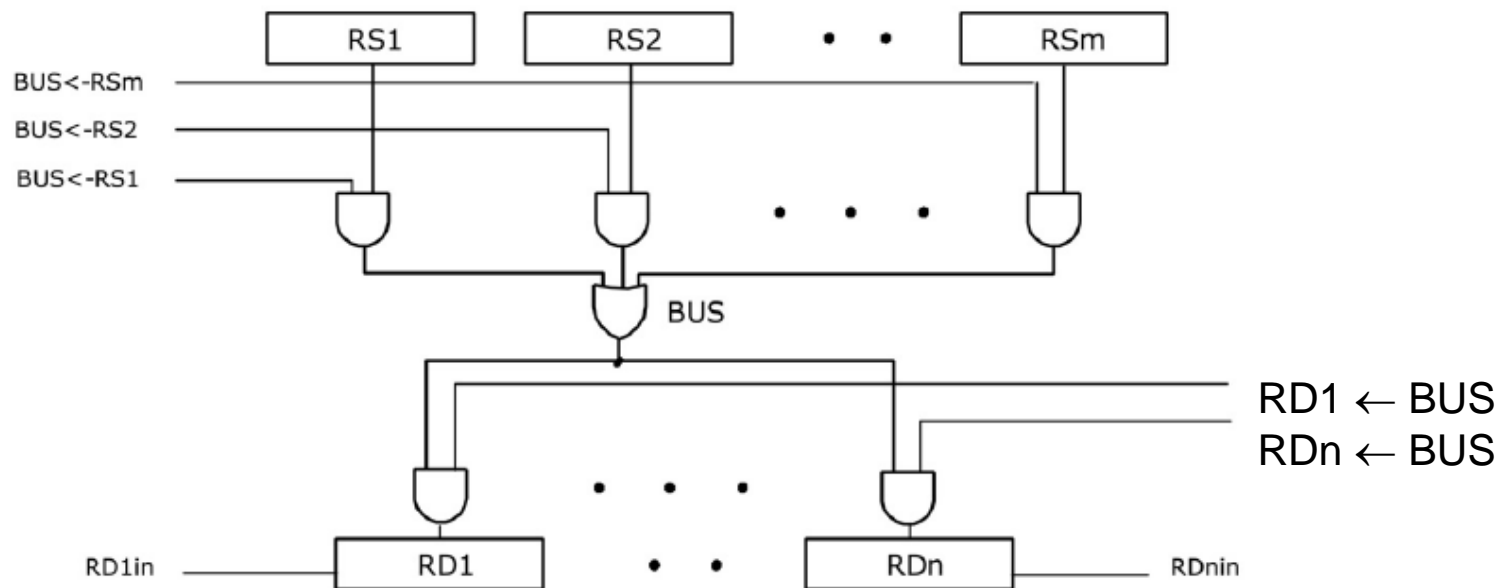


**Figura 4.43** - Schema concettuale della struttura a bus con normali porte AND-OR. Il trasferimento dal registro  $RS_i$  al registro  $RS_j$  richiede che siano asserite le due linee di comando  $BUS \leftarrow RS_i$  e  $RD_j \leftarrow BUS$ . Si è omesso di indicare il clock comune a tutti i registri.

# Struttura a bus

 


**Figura 4.44** - Schema di collegamento tramite bus. Si suppone che le uscite dei dispositivi collegate sul bus siano a tre stati. In un dato momento deve essere asserito un solo segnale di abilitazione delle uscite, in modo che il bus venga portato allo stato logico del corrispondente registro. I segnali di abilitazione degli ingressi determinano quali registri di destinazione vengono caricati sul prossimo (fronte del) clock.

# Tempificazione

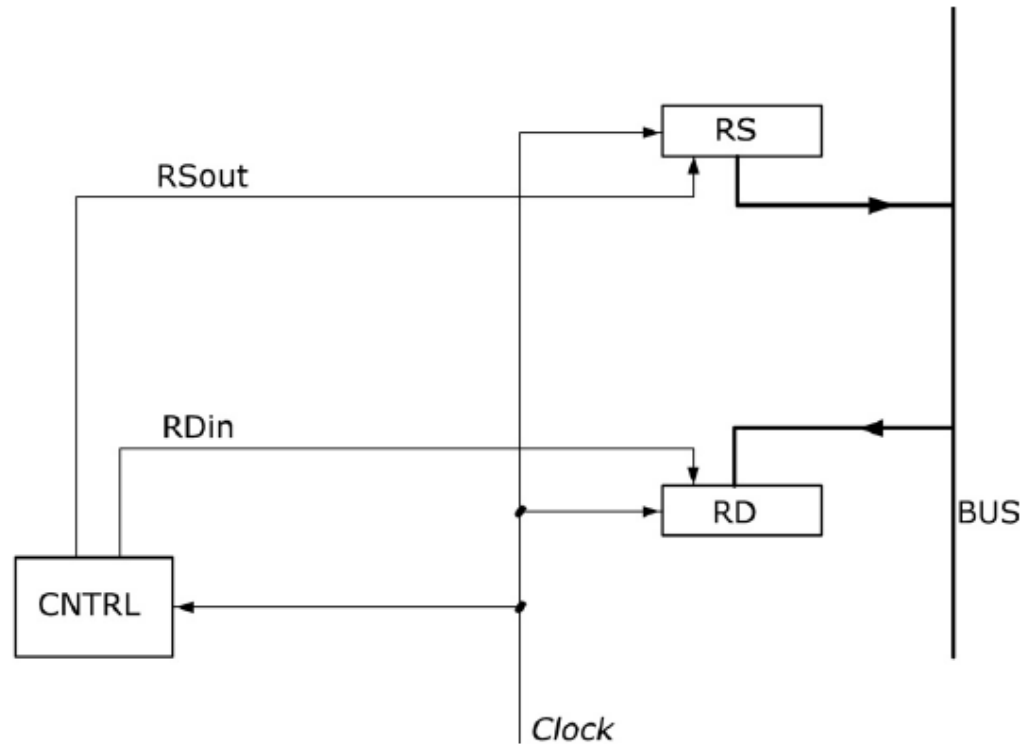

**Figura 4.45** - Esempio di trasferimento da un registro ad un altro attraverso il bus. Il blocco CNTRL è responsabile della generazione dei segnali  $RS_{out}$  e  $RD_{in}$ .

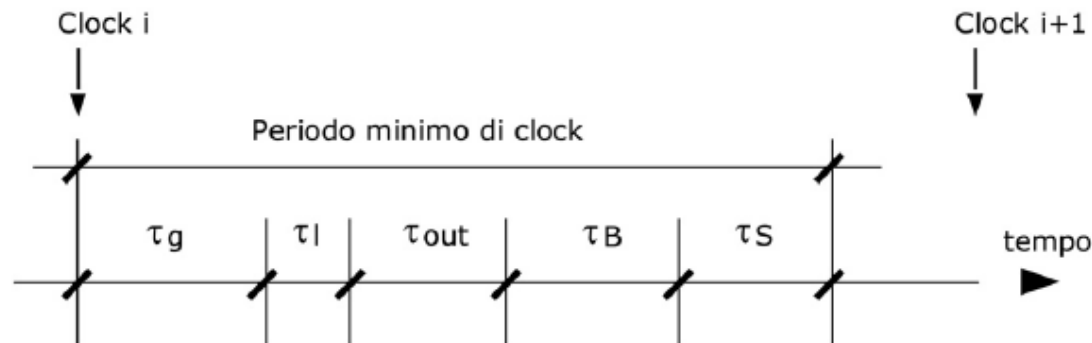

**Figura 4.46** - Quantificazione del periodo minimo del clock imposto dal segnale  $RS_{out}$  nel trasferimento di Figura 4.45.

$\tau_g$  : tempo richiesto dalla logica CNTRL per generare i segnali  $RS_{out}$  e  $RD_{in}$

$\tau_l$  : tempo impiegato dal segnale  $RS_{out}$  per propagarsi fino a RS

$\tau_{out}$  : tempo richiesto per il passaggio in conduzione di RS

$\tau_B$  : tempo di trasmissione del dato da RS a RD

$\tau_S$  : tempo di set-up dei FF del registro RD

$\tau_H$  : tempo di hold del registro RD


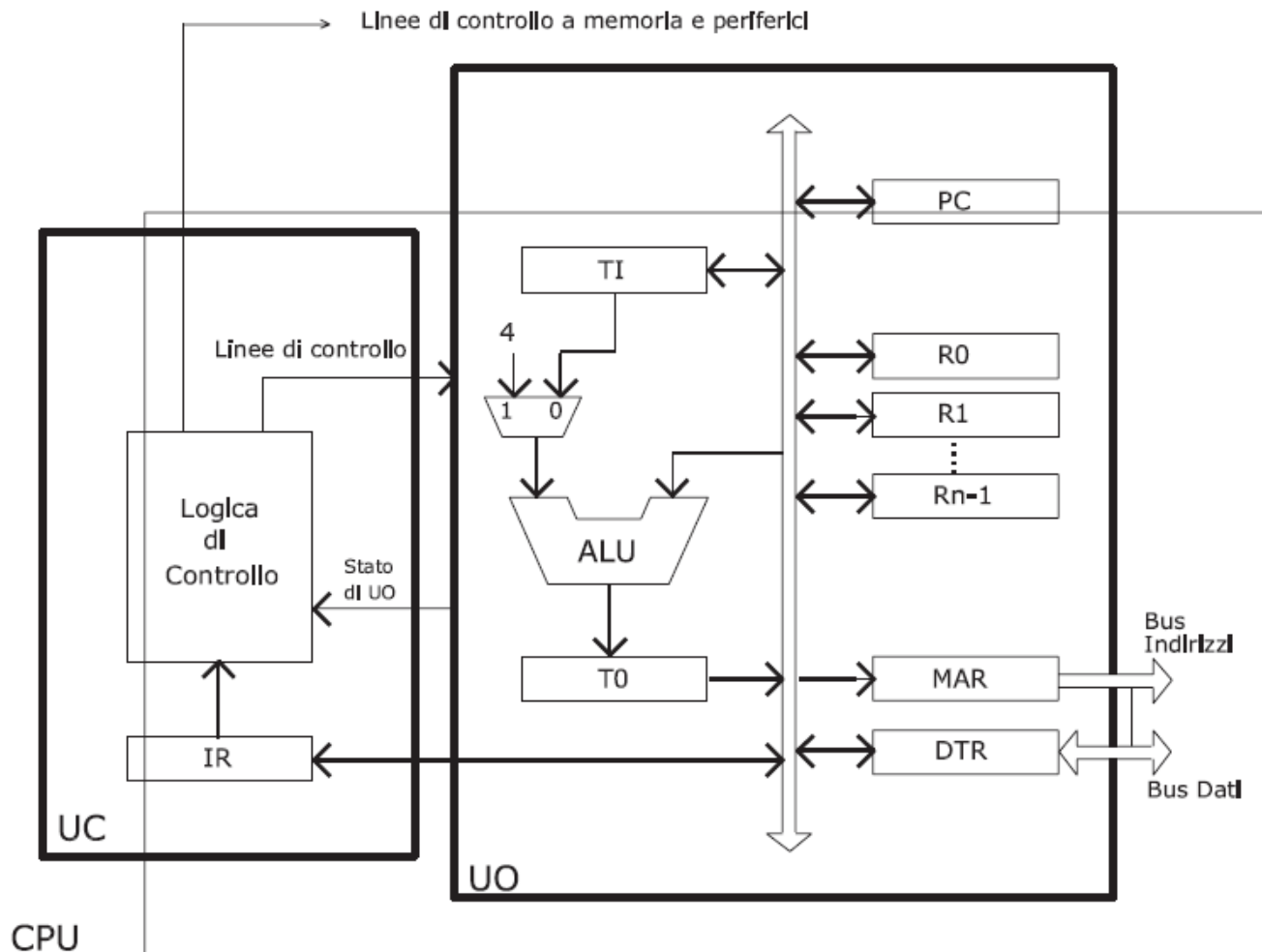


Figura 5.10 - Organizzazione del percorso dati a singolo bus interno.

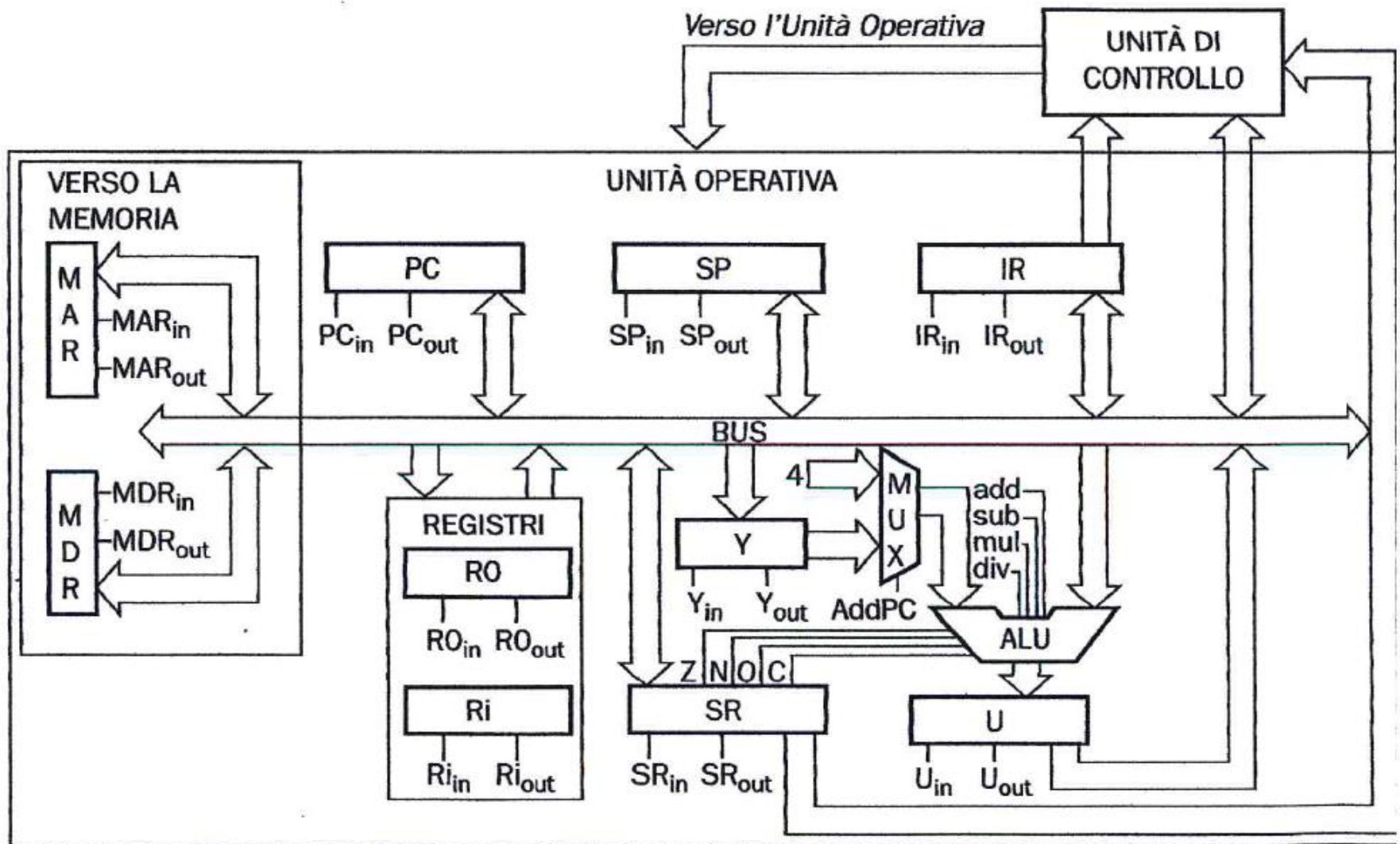

# CPU: un altro modello interno



# Esecuzione delle istruzioni

## Fase di Fetch


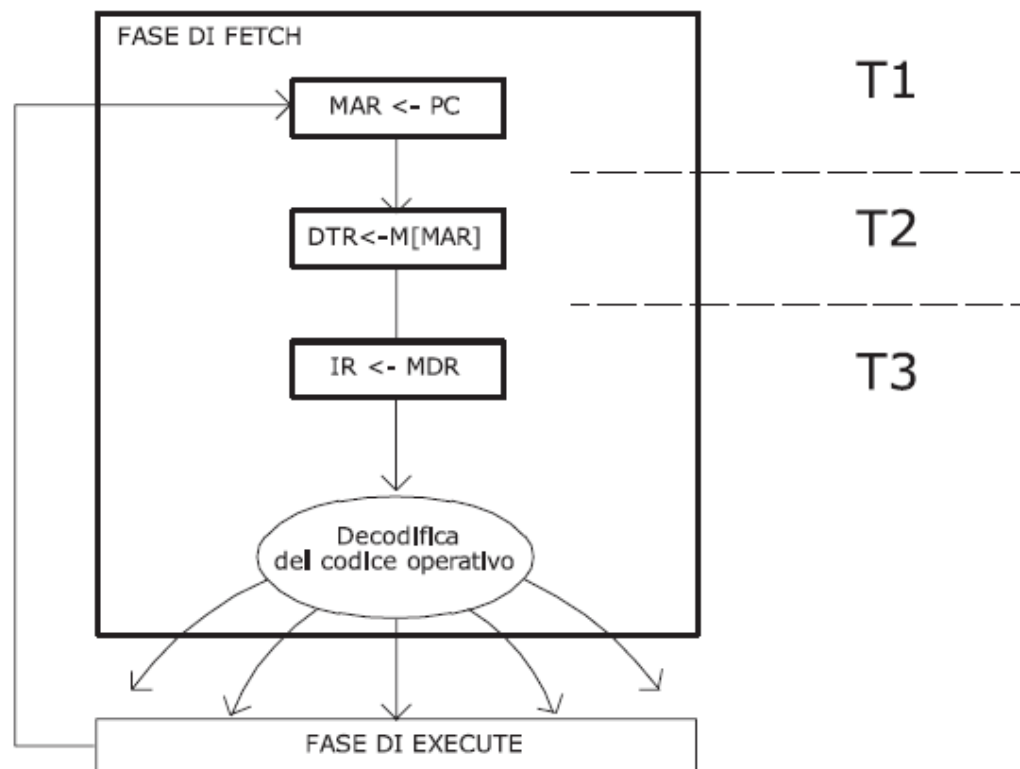


Figura 5.11 - Esplosione della fase di fetch.

# Esecuzione delle istruzioni

## Fase di esecuzione

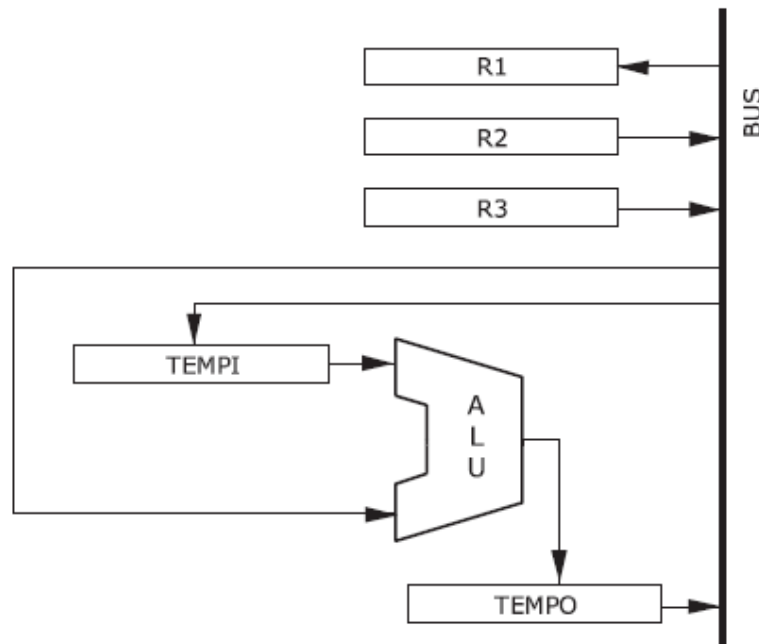

**Figura 5.12** - Percorsi impiegati per l'esecuzione dell'istruzione `ADD R1, R2, R3` nel caso di un solo bus interno.

# Temporizzazione

 


Figura 5.13 - Collegamento di un registro al bus interno e temporizzazione di un trasferimento tra registri.

 


Figura 5.14 - Modifica del diagramma di stato per controllare la linea di Wait.

# Percorsi interni


 


Figura 5.15 - Organizzazione con tre bus interni.

# Il file dei registri

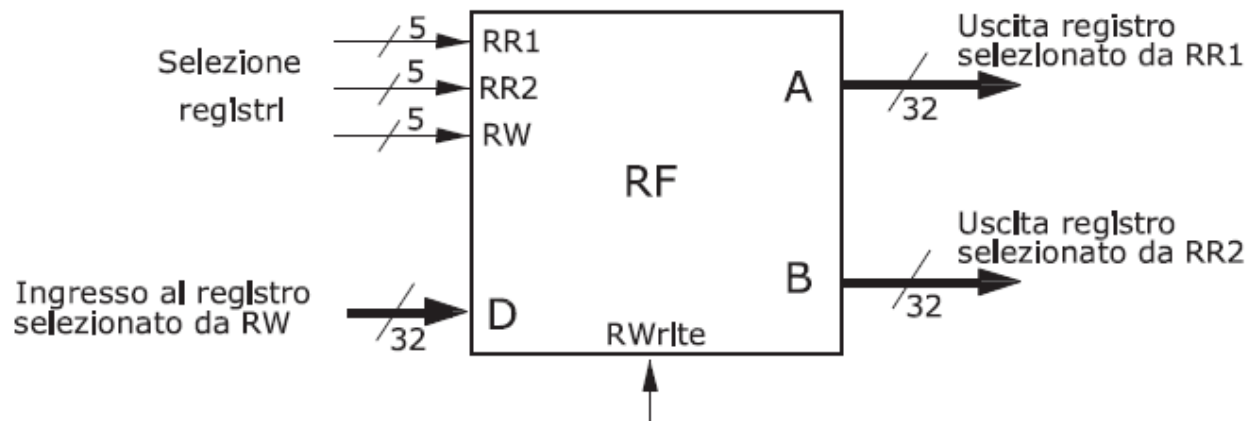

**Figura 5.16** - Schematizzazione di un banco di 32 registri di uso generale. Gli ingressi RR1 e RR2 identificano i due registri letti (registri sorgente), i cui contenuti vengono presentati rispettivamente sulle porte A e B. L'ingresso RW identifica l'eventuale registro di destinazione, ovvero il registro in cui viene scritto il dato presentato sulla porta D. La scrittura in questo registro ha luogo sul fronte finale del clock, solo se è asserito il comando RWrite.

Il diagramma illustra l'interno di un Registro File (RF). Tre ingressi a 5 bit, RR1, RR2 e RW, controllano la selezione dei dati. RR1 e RR2 sono collegati a multiplexori che selezionano tra i 32 bit del registro di destinazione Ri. RW, combinato con un segnale Ri\_in, controlla il registro Ri. Il registro Ri è clockato e produce due uscite a 32 bit (A e B) attraverso invertitori.